



# **ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ – АНОО ВПО**

## **МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ**

### **По дисциплине «Информатика»**

#### **Теоретическое введение для курсовой работы «Разработка генератора логической последовательности заданной формы»**

#### **Понятие дискретного автомата**

В технике термином «автомат» пользуются для обозначения системы механизмов и устройств, в которой процессы получения преобразования, передачи и использования энергии, материалов и информации, необходимые для выполнения ее функций, осуществляются без непосредственного участия человека. К системам такого типа относятся: станки-автоматы, фасовочные автоматы, автоматы для съемки и изготовления фотографий, торговые автоматы и многое др.

В кибернетику, однако, вошел и прочно в ней укрепился термин «дискретный автомат» или кратко просто «автомат» для обозначения гораздо более абстрактного понятия, а именно - модели, обладающей следующими особенностями:

а) на входы модели в каждый из дискретных моментов времени  $t_1, t_2, \dots$  поступают  $m$  входных величин  $x_1, x_2, \dots, x_m$ , каждая из которых может принимать конечное число фиксированных значений из входного алфавита  $X$ ;

б) на выходах модели можно наблюдать  $n$  выходных величин  $y_1, \dots, y_n$  каждая из которых может принимать конечное число фиксированных значений из выходного алфавита  $Y$ ;

в) в каждый момент времени модель может находиться в одном из состояний  $z_1, z_2, \dots, z_n$ ;

г) состояние модели в каждый момент времени определяется входной величиной  $x$  в этот момент и состоянием  $z$  в предыдущий момент времени;

д) модель осуществляет преобразование ситуации на входе  $x = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$  в ситуацию на выходе  $y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$  зависимости от ее состояния в предыдущий момент времени.

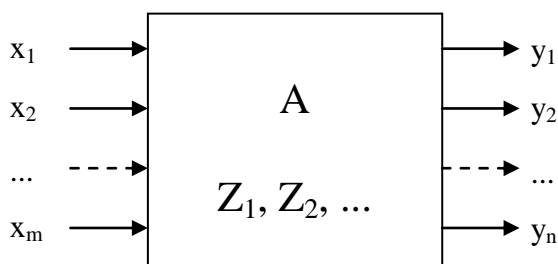


Рисунок 3.1 – Дискретный автомат

Такая модель (рис. 3.1) удобна для описания многих кибернетических систем.

Автоматы, у которых ситуация  $y$  на выходах однозначно определяется ситуацией  $x$  на входах, мы будем относить к классу автоматов *без памяти*. Автоматы, у которых  $y$  зависит не только от значения  $x$  в данный момент, но и от состояния модели  $z$ , определяемого значениями  $x$  в предыдущие моменты времени, относятся к классу *автоматов с конечной памятью*.

Мы ограничимся рассмотрением лишь простейших из дискретных автоматов, входной и выходной алфавиты которых состоят всего из двух букв: 0 и 1. Это оправдывается тем что, как оказывается в теории автоматов, автоматы с такими "бедными" алфавитами способны решать такие же задачи, как и автоматы с любыми другими алфавитами.

Теория дискретных автоматов приобрела большое значение для решения некоторых фундаментальных проблем информатики, которые связаны с принципиальными возможностями переработки информации в ИС.

### Логический автомат

Преобразования входных величин в выходные, осуществляемые дискретными автоматами без памяти, работающими в двухбуквенном алфавите, эквивалентны преобразованиям, совершаемым в формальной логике. Поэтому мы будем называть их *логическими автоматами*, а функции, описывающие преобразования, выполняемые логическими автоматами, - *логическими функциями*. Математическим аппаратом, используемым для решения задач анализа и синтеза логических автоматов, является *алгебра логики*. Первый вариант алгебры логики был разработан английским ученым Джорджем Булем в 1843 г., вследствие чего она часто называется *булевой алгеброй*.

Каждый выход из логического автомата может принимать значение 0 или 1 в зависимости от значений входных переменных  $x$ . Определим число всех возможных логических функций преобразования  $x_i$  в  $y_i$ , если число входных величин равно  $m$ , каждая из них может принимать значение 0 или 1. Для этого расположим все входные величины в ряд  $x_1, x_2, \dots, x_m$  и будем рассматривать их как разряды двоичного числа. Ясно, что число  $r$  различных сочетаний значений входных величин равно числу различных двоичных чисел, содержащих  $r$  разрядов, откуда следует, что  $r=2^m$ . Но каждой из  $r$  ситуаций на входе может соответствовать одно из двух значений выхода 0 или 1. Поэтому общее число  $N$  всех различных логических функций для логического автомата с  $m$  двоичными входами равно

$$N = 2^r = 2^{(2^m)}. \quad (3.1)$$

Логические функции образуются из некоторых элементарных логических функций. Мы будем пользоваться тремя элементарными логическими функциями:

1.  $\bar{x}$  - отрицание, инверсия  $x$  (читается «не  $x$ »). Функция отрицания означает, что  $x=0$ , если  $x=1$ ; и  $x=1$ , если  $x=0$ .

2.  $x_1 \wedge x_2$  ( $x_1 \& x_2$ ) - логическое умножение или конъюнкция (читается « $x_1$  и  $x_2$ »). Функция логического умножения означает, что его результат равен единице только тогда, когда  $x_1=1$  и  $x_2=1$ , и равен нулю во всех остальных случаях.

3.  $x_1 \vee x_2$  ( $x_1 + x_2$ ) - логическое сложение или дизъюнкция (читается « $x_1$  или  $x_2$ »). Функция логического сложения означает, что его результат равен нулю только тогда, когда  $x_1=0$  и  $x_2=0$ , и равен единице во всех остальных случаях.

Логические функции могут задаваться таблицами, в которых указывается значение функции  $y$  (индекс  $i$  будем опускать) для всех сочетаний аргументов  $x$ . В табл.3.1 приведены значения двух элементарных логических функций от двух аргументов:  $x_1$  и  $x_2$ . Эту таблицу нужно читать по строкам: «если  $x_1 = \dots$ , а  $x_2 = \dots$ , то  $x_1$  и  $x_2 = \dots$ , а  $x_1$  или  $x_2 = \dots$ ». Логические функции широко используются в теории нейронных сетей и входят в математический аппарат, применяемый при исследованиях процессов переработки информации мозгом.

Таблица 3.1 – Задание логических функций таблицей

Функция	$x_1 x_2$				Примечание
	00	01	10	11	
$f_0$	0	0	0	0	$f_0$ – абсолютная ложь
$f_1$	0	0	0	1	$x_1 \wedge x_2$ (конъюнкция)
$f_2$	0	0	1	0	$x_1 \bar{x}_2$ (запрет $x_2$ )
$f_3$	0	0	1	1	$\bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee x_1 x_2$ (переменная $x_1$ )
$f_4$	0	1	0	0	$\bar{x}_1 x_2$ (запрет $x_1$ )
$f_5$	0	1	0	1	$x_1 \bar{x}_2 \vee x_1 x_2$ (переменная $x_2$ )
$f_6$	0	1	1	0	$x_1 \oplus x_2$ (сложение по модулю 2)
$f_7$	0	1	1	1	$x_1 \vee x_2$ (дизъюнкция)
$f_8$	1	0	0	0	$x_1 \downarrow x_2$ (функция Пирса)
$f_9$	1	0	0	1	$x_1 \equiv x_2$ (равнозначность)
$f_{10}$	1	0	1	0	$\bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee x_1 \bar{x}_2$ (переменная $\bar{x}_2$ )
$f_{11}$	1	0	1	1	$\bar{x}_2 \rightarrow x_1$ (импликация)
$f_{12}$	1	1	0	0	$x_1 \bar{x}_2 \vee \bar{x}_1 x_2$ (переменная $\bar{x}_1$ )
$f_{13}$	1	1	0	1	$x_1 \rightarrow x_2$ (импликация)
$f_{14}$	1	1	1	0	$x_1/x_2$ (функция Шеффера)
$f_{15}$	1	1	1	1	$f_1$ – абсолютная истина

Из элементарных логических функций можно составлять логические функции, описывающие свойства различных логических автоматов.

### Автомат с конечной памятью

При изучении автоматов с конечной памятью обычно интересуются только установившимися состояниями, которые они принимают через достаточно большое время после изменения входных воздействий. Процессы перехода системы из одного установившегося состояния в другое здесь полагаются протекающими достаточно быстро по сравнению с интервалами времени между изменениями входных воздействий. Поэтому поведение автомата с конечной памятью удобно рассматривать в дискретные моменты времени  $t_1, t_2, \dots$ , отделенные друг от друга интервалами  $\Delta t$ . При этом мы будем полагать, что и выходные воздействия могут изменяться только в моменты  $t_1, t_2, \dots$ , которые называются *тактами*.

В соответствии с определением выход автомата с конечной памятью в  $j$ -й такт зависит от состояния автомата в  $(j-1)$ -й такт и состояния входов в  $j$ -й такт. Поэтому переходы такого автомата из одного состояния в другое, в общем виде, описываются выражениями

$$\begin{cases} y^j = F(z^{j-1}, x^j), \\ z^j = G(z^{j-1}, x^j), \end{cases} \quad (3.2)$$

где  $y^j$  - выход автомата в  $j$ -й такт зависит от состояния автомата в  $(j-1)$ -й такт,  $z^{j-1}$  - состояние автомата в  $(j-1)$ -й такт.

$$x^j = \{x_1^j, x_2^j, \dots, x_m^j\} \quad (3.3)$$

$x^j$  - вход автомата в  $j$ -й такт,  $F$  и  $G$  - некоторые логические функции состояния выхода и входа.

Для того, чтобы автомат осуществлял преобразование (3.2), необходимо, чтобы он, кроме элементов, реализующих логические функции, содержал также *элемент задержки*, выход которого определяется значением его состояния в предыдущий такт, т. е. элемент, выход которого  $y$  связан с входом  $x$  выражением

$$y^j = f(z^{j-1}) \quad (3.4)$$

или, в частности,

$$y^j = z^{j-1}. \quad (3.5)$$

Элемент задержки должен обладать памятью, в нем должен сохраняться след предыдущего состояния, ибо иначе его состояние не могло бы зависеть от предыдущего состояния.

Одним из распространенных дискретных элементов, обладающих памятью, является *триггер*, представляющий собой устройство с двумя устойчивыми состояниями. Это устройство может переходить из одного состояния в другое под воздействием сигнала управления.

Рассмотрим в качестве примера автомата с конечной памятью схему электронного счетчика, применяемого в цифровых вычислительных устройствах (рис. 3.2). Задача этой схемы состоит в подсчете количества импульсов, поступивших на ее вход, т.е. в преобразовании количества импульсов в двоичный код числа, выражающего это количество.

Для этой цели образуем цепь из триггеров, показанную на рисунке. Здесь выход каждого предыдущего триггера соединен с входом последующего. Пусть сначала все триггеры находятся в нулевом состоянии, т.е. напряжение на их выходах равно  $U_0$ . При поступлении первого импульса на вход триггера  $T_1$  на его выходе появится напряжение  $U_1$ , и на входе триггера  $T_2$ , положительный импульс напряжения, на который он не реагирует. Второй импульс заставит  $T_1$  вернуться в нулевое состояние, в результате чего напряжение на его выходе изменит свое значение с  $U_1$  на  $U_0$ , что вызовет отрицательный импульс на входе  $T_2$  и его переход в единичное состояние. Таким образом,  $T_1$  будет изменять свое состояние после каждого входного импульса,  $T_2$  после каждого второго импульса,  $T_3$  - после каждого четвертого и т.д.,  $T_k$  - после каждого  $2^{k-1}$  импульса на входе схемы. Если теперь мы будем состояние каждого триггера рассматривать как значение соответствующего разряда двоичного числа, то состояние всей цепи из  $r$  триггеров будет представлять собой число (в двоичной системе счисления) импульсов, поступивших на вход схемы.

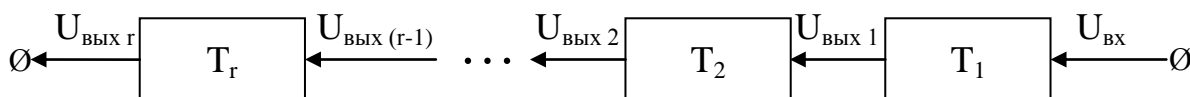


Рисунок 3.2 – Счетчик импульсов на триггерах

Емкость этой схемы - максимальное число  $R$  импульсов, которые могут быть ею сосчитаны, определяется числом  $r$  триггеров и равно максимальному двоичному числу, состоящему из  $r$  разрядов, а именно  $R=2^r$ .

Все современные серии цифровых микросхем, как правило включают различные типы триггеров, представляющих устройство с двумя устойчивыми состояниями, содержащее бистабильный запоминающий элемент (собственно триггер) и схему управления. Входы, как и сигналы, подаваемые на них делятся на информационные и вспомогательные. Информационные сигналы через соответствующие входы управляют состоянием триггера. Сигналы на вспомогательных входах служат для предварительной установки триггера в заданное состояние и его синхронизации. Вспомогательные входы могут при необходимости выполнить роль информационных. По способу приема информации триггеры подразделяют тактируемые и нетактируемые триггеры. Изменение состояния нетактируемого (асинхронного) триггера происходит сразу же после соответствующего изменения потенциалов на его управляющих входах.

В тактируемом (синхронном) триггере изменение состояния может произойти только в момент присутствия соответствующего сигнала на тактовом входе.

Тактирование может осуществляться импульсом (потенциалом) или фронтом (перепадом потенциала). В первом случае сигналы на управляющих входах оказывают влияние на состояние триггера только при разрешающем потенциале на тактовом входе. Во втором случае воздействие управляющих

сигналов проявляется только в момент перехода единица - нуль или нуль - единица на тактовом входе.

Существуют также универсальные триггеры, которые могут работать как в тактируемом, так и в нетактируемом режиме. Основные типы триггеров в интегральном исполнении носят следующие названия: D-триггеры, Т-триггеры, RS-триггеры и JK-триггеры.

*D-триггер* или триггер задержки (от английского delay - задержка), при разрешающем сигнале на тактовом входе устанавливается в состояние, соответствующее потенциалу на входе D. Если обозначать выходной сигнал триггера буквой Q, то для D-триггера можно написать следующее равенство:  $Q_n = D_{n-1}$ . Индексы  $n$  и  $n-1$  указывают на то, что выходной сигнал Q изменяется не сразу после изменения входного сигнала D, а только с приходом разрешающего тактового сигнала. Тактирование D-триггера может осуществляться импульсом или фронтом. В тактируемом фронтом D-триггере изменение потенциала на входе D, синхронное с тактовыми импульсами, повторяется на выходе Q с задержкой на один период тактовых импульсов (отсюда и название-триггер задержки).

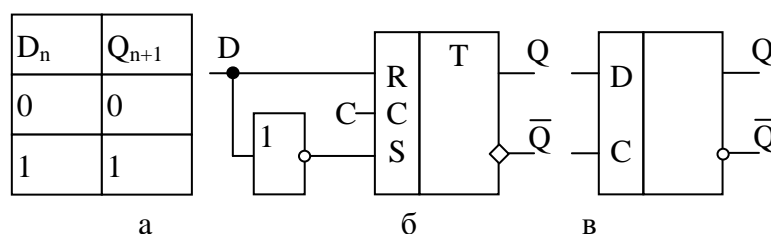


Рисунок 3.3 – D-триггер: а - таблица истинности, б - структурная схема, в - условное обозначение

Он состоит из синхронного RS-триггера и инвертора. Благодаря инвертору невозможно запрещенное соотношение сигналов на входах S и R. D-триггер осуществляет задержку установки Q на время, отделяющее момент изменения сигнала D от начала очередного тактового импульса, причем выходной сигнал Q сохраняется до прихода очередного тактового импульса.

*T-триггер*, или счетный триггер, срабатывает только по соответствующему фронту на тактовом входе, т. е. Т-триггеры бывают только тактируемые фронтом. Кроме тактового входа, Т-триггер может иметь один управляющий вход - Т-вход. Сигнал на этом входе разрешает (если  $T=1$ ) или запрещает (если  $T=0$ ) срабатывание триггера от фронтов импульсов, приходящих на тактовый вход. Для такого триггера  $Q_n = (QT + \bar{Q}\bar{T})_{n-1}$ . Из этого уравнения следует, что при  $T=1$  соответствующий фронт сигнала на тактовом входе переводит триггер в противоположное состояние (из нуля в единицу и наоборот). Частота изменения потенциала на выходе Т-триггера в два раза меньше частоты импульсов на его тактовом входе (при  $T=1$ ). Это свойство Т-триггеров позволяет строить на их основе двоичные счетчики. Поэтому эти триггеры и называются счетными.

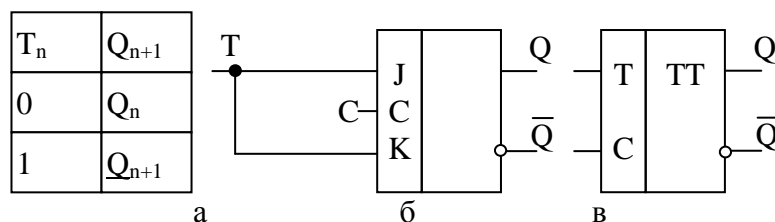


Рисунок 3.4 – Т-триггер: *а* - таблица истинности, *б* - структурная схема, *в* - условное обозначение

Если в Т-триггере отсутствует управляющий вход, то он срабатывает на каждый соответствующий перепад на тактовом входе, т.е. ведет себя как Т-триггер с управляющим входом при  $T=1$ .

*RS-триггер.* Асинхронный триггер RS-типа имеет два информационных входа: R и S. При  $S=1$  (единичный вход) и  $R=0$  (нулевой вход) на выходах триггера появляются сигналы: на прямом выходе  $Q=1$ , на инверсном  $\overline{Q}=0$ . При  $S=0$  и  $R=1$  выходные сигналы триггера принимают противоположные состояния ( $Q=0$ ,  $\overline{Q}=1$ ). Этот триггер не имеет тактового входа. При одновременном поступлении сигнала 1 на входы R и S выходные сигналы триггера не определены, поэтому в устройствах на основе RS-триггера необходимо исключать режим, при котором оба сигнала R и S равны единице.

Триггер RS используется как устройство памяти в других типах триггеров. Входы S и R названы по первым буквам английских слов set - установка и reset - сброс.

Функционирование RS-триггера определяется уравнениями  $Q_n = (S + \overline{R}Q)_{n-1}$  при  $RS=0$ .

Для триггера RS комбинация  $S=1$  и  $R=1$  является запрещенной. После такой комбинации управляющих сигналов состояние триггера будет неопределенным: он может оказаться или в нуле, или в единице. Существуют разновидности RS-триггера, носящие название Е-, R- и S-триггеров, для которых сочетание  $S=1$  и  $R=1$  не является запрещенным. Е-триггер при сочетании входных сигналов  $S_e=1$  и  $R_e=1$  не изменяет своего состояния ( $Q_n=Q_{n-1}$ ). R- и S-триггеры при наличии единицы на обоих управляющих входах устанавливаются в нуль или единицу. Для Е-, S- и R-триггеров справедливы следующие уравнения:  $Q_n = (S_e \overline{R_e} + S_e Q + \overline{R_e} Q)_{n-1}$ ;  $Q_n = (S_s + \overline{R_s} Q)_{n-1}$ ,  $Q_n = (S_r \overline{R_r} + \overline{R_r} Q)_{n-1}$ .

Синхронный одноступенчатый RS-триггер отличается от асинхронного наличием С-входа для синхронизирующих тактовых импульсов. Синхронный триггер состоит из асинхронного RS-триггера и двух логических элементов на его входе.

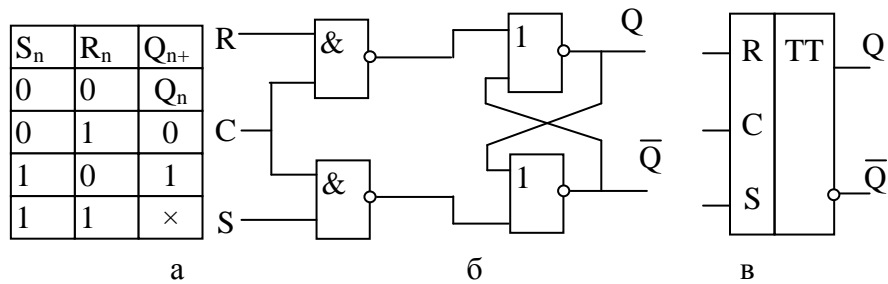


Рисунок 3.5 – RS-триггер: а - таблица истинности асинхронного RS-триггера, б - структурная схема, в - условное обозначение

*JK-триггер* имеет также два управляющих входа J и K. Подобно RS-триггеру, в JK-триггере J и K-это входы установки триггера в единицу и нуль. В отличие от RS-триггера в JK-триггере наличие двух единичных управляющих сигналов ( $J=K=1$ ) приводит к переходу триггера в противоположное состояние, т. е. в данном случае JK-триггер работает как Т-триггер. JK-триггеры тактируются только перепадом потенциала на тактовом входе. Находят применение также JK-триггеры, которые изменяют свои состояния под воздействием перепадов сигналов на входах J и K. Уравнение для JK-триггера выглядит следующим образом:  $Q_n = (JQ + \bar{K}\bar{Q})_{n-1}$ . На рис.3.6 указаны основные принципы построения и обозначения JK-триггеров. Практические микросхемы триггеров обычно содержат различные вспомогательные входы. В качестве примера на рис. 3.6д показана схема триггера K155ТВ1. Здесь кроме тактируемых входов J и K имеются также нетактируемые инверсные входы S и R. Для того чтобы упростить построение счетчиков, в этих триггерах предусмотрено по три входа J и K, объединенных посредством ячеек И ( $J=J1J2J3$ .  $K=K1K2K3$ ).

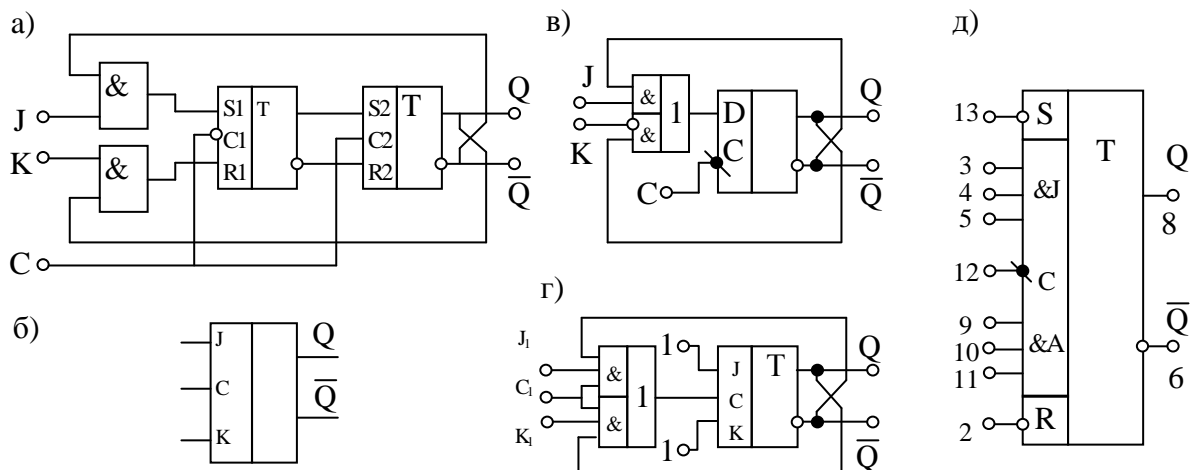


Рисунок 3.6 – Принципы построения (а, в, г) и обозначения (б, д) JK-триггеров.



**Задание на курсовую работу**  
**«Проектирование логического генератора последовательностей»:**

1. Описать теоретические основы дискретных и логических автоматов
2. По заданной цифровой последовательности сформировать логическую схему, которая на выходе реализует данную последовательность, используя
  - а) только логические элементы И, ИЛИ, НЕ
  - б) комбинации данных элементов (И-НЕ, ИЛИ-НЕ и т.д.)
  - в) различные триггеры
4. Предложить дальнейшие пути усовершенствования предложенных логических схем.

Варианты логических последовательностей:

Студент	Последовательность
	10100000010110010001
	10111000100101110000
	11101100100010010001
	10011111101001100010
	00001011111010110100
	11100011110010001110
	10101101011110010000
	01110111000100110010
	00000000011010010010